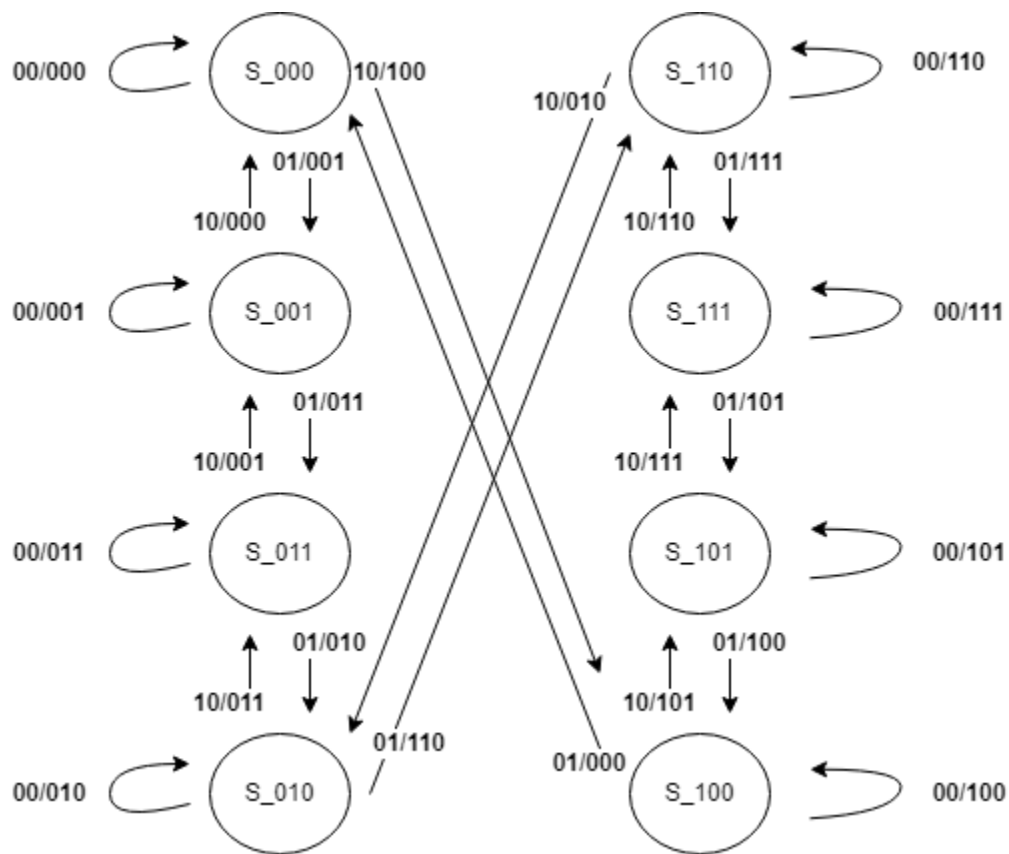


## CS 20 Laboratory 8: Sequential Circuit Design

### 1. (2pt) Mealy state diagram



### 2. (2pt) State table

		Present Input ( $x_1x_2$ )			
		00	01	11	10
Present State ( $S_{q_1q_2q_3}$ )	S_000	S_000, 000	S_001, 001	X	S_100, 100
	S_001	S_001, 001	S_011, 011	X	S_000, 000
	S_011	S_011, 011	S_010, 010	X	S_001, 001
	S_010	S_010, 010	S_110, 110	X	S_011, 011
	S_110	S_110, 110	S_111, 111	X	S_010, 010
	S_111	S_111, 111	S_101, 101	X	S_110, 110
	S_101	S_101, 101	S_100, 100	X	S_111, 111
	S_100	S_100, 100	S_000, 000	X	S_101, 101

3. (4pts) Table with present state, current input, next state, and output.

Current input		Present State			Next State			Output		
x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	q <sub>1</sub>	q <sub>2</sub>	q <sub>3</sub>	q <sub>1</sub> <sup>+</sup>	q <sub>2</sub> <sup>+</sup>	q <sub>3</sub> <sup>+</sup>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0

1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X

4. (3pts) Minimized sum-of-product K-maps of the following:

a. (1pt) Output bit y1.

x1 x2	q1 q2 q3								
		000	001	011	010	110	111	101	100
	00	0	0	0	0	1	1	1	1
	01	0	0	0	1	1	1	1	0
	11	X	X	X	X	X	X	X	X
	10	1	0	0	0	0	1	1	1

SOP expression of y1:  $x1'x2'q1 + x2q2q3' + q1q3 + x1q2'q3'$

b. (1pt) Output bit y2.

x1 x2	q1 q2 q3								
		000	001	011	010	110	111	101	100
	00	0	0	1	1	1	1	0	0
	01	0	1	1	1	1	0	0	0
	11	X	X	X	X	X	X	X	X
	10	0	0	0	1	1	1	1	0

SOP expression of y2:  $x1'x2'q2 + x2q1'q3 + q2q3' + x1q1q3$

c. (1pt) Output bit y3.

x <sub>1</sub> x <sub>2</sub>	q <sub>1</sub> q <sub>2</sub> q <sub>3</sub>								
		000	001	011	010	110	111	101	100
	00	0	1	1	0	0	1	1	0
	01	1	1	0	0	1	1	0	0
	11	X	X	X	X	X	X	X	X
	10	0	0	1	1	0	0	1	1

SOP expression of y<sub>3</sub>:  $x_1'x_2'q_3 + x_2q_1'q_2' + x_1q_1'q_2 + x_2q_1q_2 + x_1q_1q_2'$